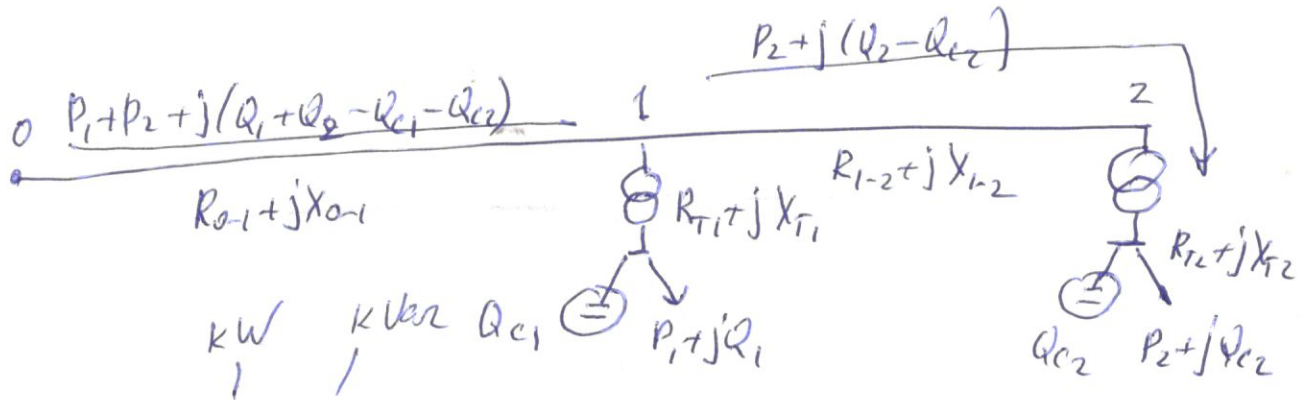


Exemplo:


11




$$kW - \Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{10^3 V^2} R - \Omega$$

$$\Delta P = \frac{1}{10^3 V^2} \left[(Q_1 + Q_2 - Q_{c1} - Q_{c2})^2 R_{0-1} + (Q_2 - Q_{c2})^2 R_{T1} + (Q_2 - Q_{c2})^2 (R_{1-2} + R_{T2}) \right]$$
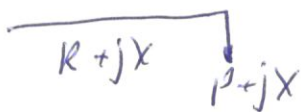
$$\% - \Delta V = \frac{PR + QX}{10 V^2}$$



$$\Delta V = \frac{PR + QX}{10 V^2}$$

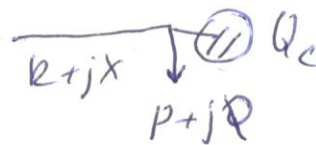

$$\Delta V' = \frac{PR + (Q - Q_c)X}{10 V^2}$$

$$E_c = \Delta V - \Delta V' = \frac{Q_c X}{10 V^2}$$

Example:

12

$$E_{c1}^2 + E_{c2}^2 \geq 5\%$$

$$E_{c1}^2 = \frac{Q_{c1} X_{0-1}}{10V^2}$$

$$E_{c2}^2 = \frac{Q_{c2} (X_{0-1} + X_{1-2} + X_{72})}{10V^2}$$

$$X_{0-1} Q_{c1} + (X_{0-1} + X_{1-2} + X_{72}) Q_{c2} \geq 5 \cdot 10 \cdot V^2$$

$$0 \leq Q_{c1} \leq b_1$$

$$0 \leq Q_{c2} \leq b_2$$

$$X_{0-1} Q_{c1} + (X_{0-1} + X_{1-2} + X_{T2}) Q_{c2} \geq 5 \cdot 10^4 \text{ V}^2$$

$$X_{0-1} = 5$$

$$X_{1-2} = 5$$

$$X_{T2} = 25$$


$$5 Q_{c1} + 35 Q_{c2} \geq 5000$$

$$0 \leq Q_{c1} \leq 200$$

$$0 \leq Q_{c2} \leq 200$$

$$Q_{c1} = 0 \quad Q_{c2} = 143$$

$$Q_{c1} = 1000 \quad Q_{c2} = 0$$

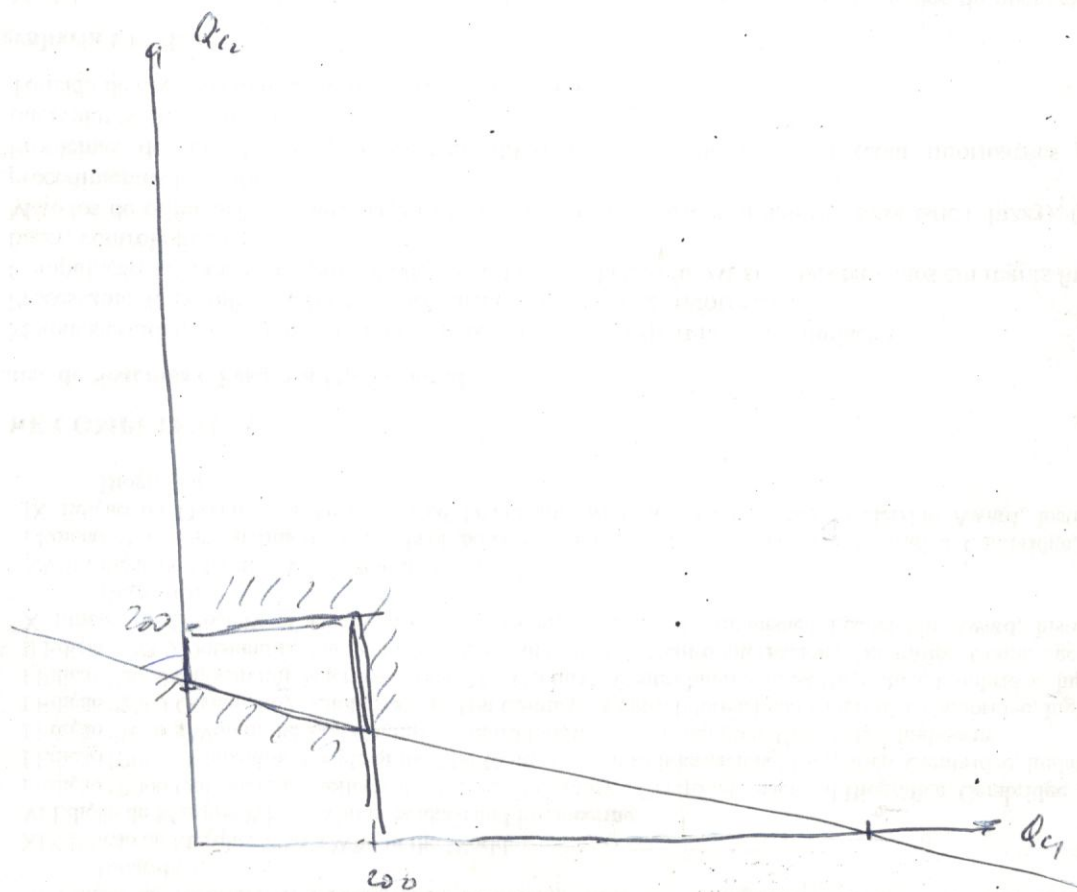

$$5Q_{c1} + 35Q_{c2} \geq 5000$$

$$0 \leq Q_{c1} \leq 200$$

$$0 \leq Q_{c2} \leq 50$$

